

SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNIKY		Třída: L3A
	Jméno a příjmení:	David Škrob	Poř. Číslo: 16
Název úlohy: Proficad			Číslo úlohy: 2
Zkoušený předmět: Technologické měření			Skupina: -
Datum měření:	Datum odevzdání:	Klasifikace:	


Zadání

Dle obrázku na webové stránce <https://fyzika.websy.cz/docs/down18/schema2.png> s tím rozdílem že místo vývodu J1 a J2 napojíme obvod na baterii

Teorie

V programu Proficad vytvoříme schéma, a následně exportujeme do .

Vypracování

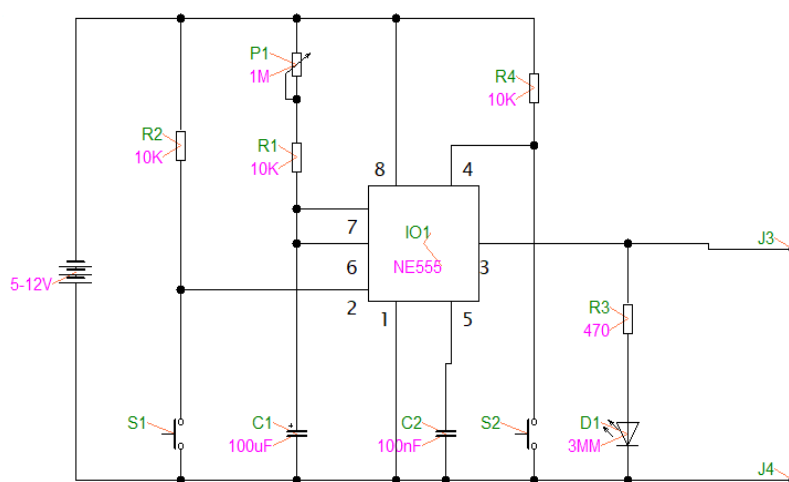

Obrázek 1: schéma

Závěr

Když porovnáme schémata v zadání a viz obrázek 1, tak zjistíme, že se takřka neliší až na to že místo vývodu, je na schematu obrázek 1 baterie, což bylo v zadání

	Přístroj – pomůcka	Typ	Rozsah (pouze analogové)	Poznámka
	Program Proficad			Verze 10.6
	Prohlížeč	Chromium		V mém případě chrome 95.0.4638.54 (64bitový)