

SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNIKY			Třída: L3A	
	Jméno a příjmení: Martin Číž				Poř. Číslo:
Název úlohy: Pro	Číslo úlohy:				
Zkoušený předmě	Skupina:				
Datum měření:		Datum odevzdání:	I	Klasifikace:	

## Zadání

1) Nakreslit schéma paralelní RLC

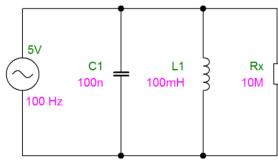

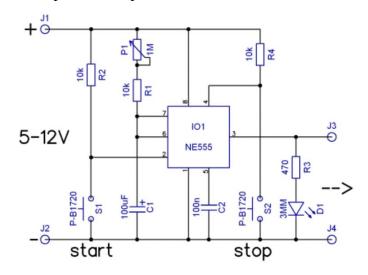2) Nakreslit schéma Časovač s proměnnou periodou





## Teorie

Obvod obsahuje tlačítko Start i tlačítko Stop, kterým je časování možná předčastně ukončit. Perioda je nastavitelná pomocí potenciometru P1 v rozsahu 1,1s až 120s.

Proficad je systém pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

## Vypracování

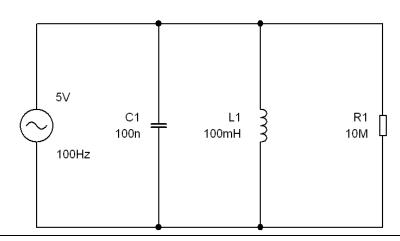

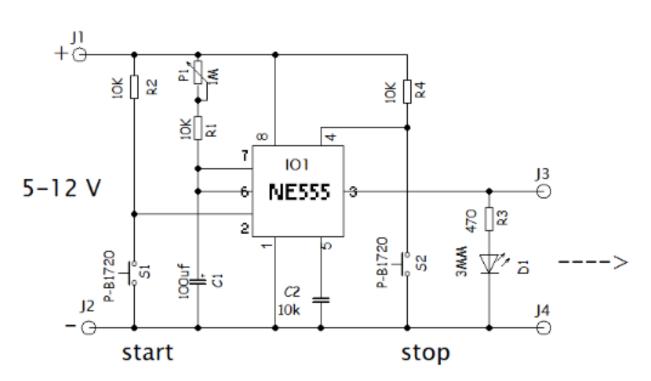

## Závěr

Výhoda Proficadu je, že je jednoduchý, má nízké nároky na hardware. Ovšem v porovnání s jinými programy, které nabízí podobné možnosti není tak dobrý. Kdybych měl za úkol vypracovat nějaký projekt, spíš bych se rozhodl pro KiCAD popřípadně Eagle.

Přístroj – pomůcka	Тур	Rozsah (pouze analogové)	Poznámka
Proficad			